
Physik Physikalische Laborübungen

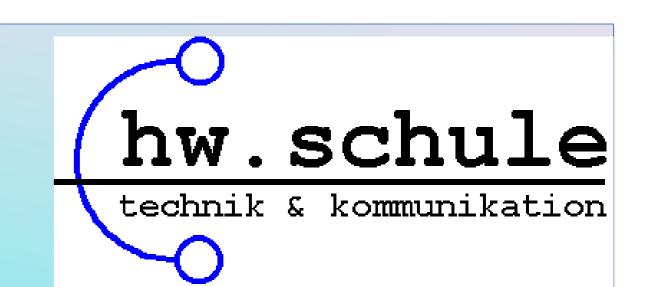


Fachlehrerin: Dr. M. Wong

Emir Caglak, Ryan Breusch

Reale elektromagnetische Schwingungen

Ziele:

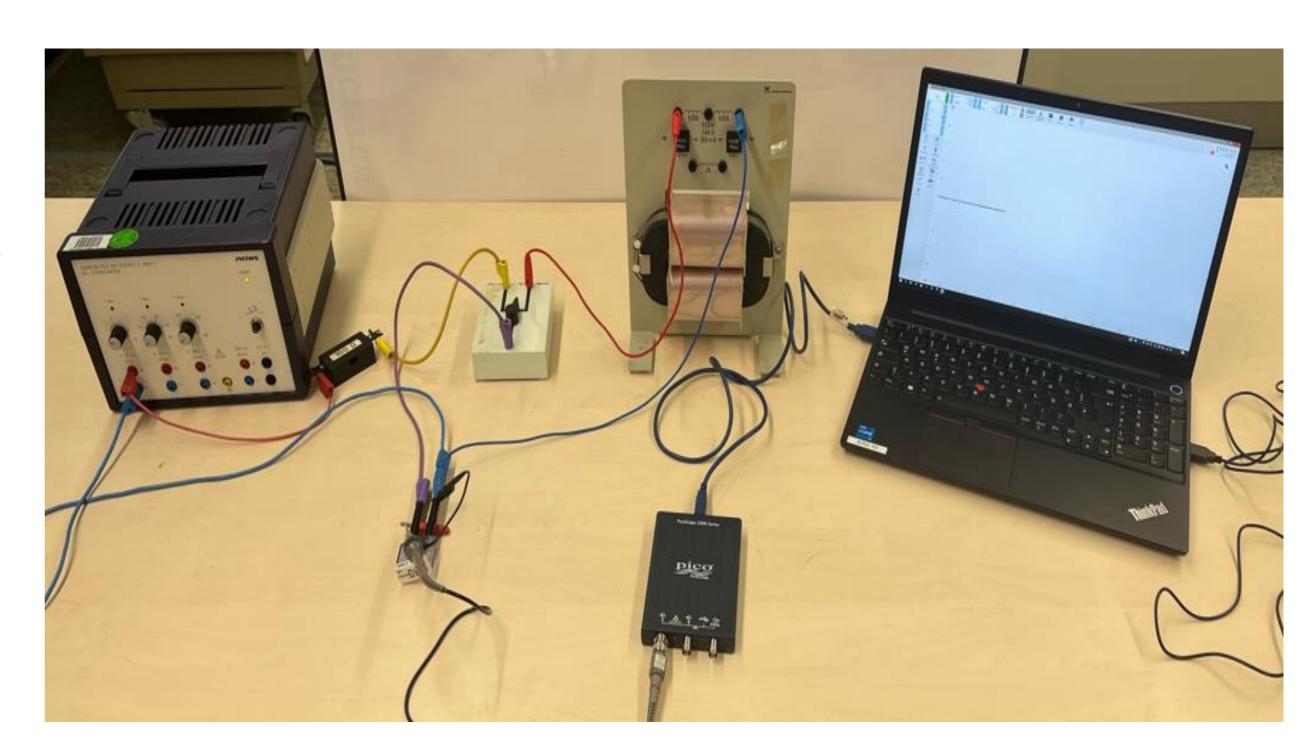- Messung der Spannung beim Entladen eines Kondensators über eine reale Spule;
- Bestimmung der Periode T und des Dämpfungsfaktors in Abhängigkeit von der Kapazität des Kondensators und der Induktivität der Spule;
- Untersuchung des Effektes vom Widerstandswert auf den Dämpfungsfaktor;



5.0 v 4.0 Dämpfungsfaktor 6_{cop} = 0,34 Ohm/H 3.0 Dämpfungsfaktor 6_{cop} = 0,

Schaltung des Aufbaus

- Gleichspannungsquelle zum Aufladen des Kondensators;
- Schalter mit zwei Positionen;
- Spulen mit großen Induktivitätswerten;
- Kondensatoren mit verschiedenen
- Kapazitätswerten;
- PicoScope zur Messung der Kondensatorspannung;

Fazit:

- Die Periode der realen Schwingungen gemessen am PicoScope ist größer als der theoretische Wert der Resonanzfrequenz;
- Der Dämpfungsfaktor ist mit dem theoretischen Wert von der Differenzialgleichung des Schwingkreises vergleichbar;
- Je größer die Induktivität der Spule, desto größer ist der Dämpfungsfaktor und die Periode der Schwingungen;
- Bei kleineren Kapazitätswerten und einer Induktivität von 500H gibt es eine größere Abweichung des Dämpfungsfaktors zum theoretischen Wert; Vermutung: Hysteresis in der Spule